

《数字逻辑与数字系统》实验报告

天津大学本科生实验报告专用纸

学院 软件工程 年级 2019 级 班级 1 姓名 俞林昊
学号 3019207450 课程名称 数字逻辑与数字系统 实验日期 2021.6.5
成绩 同组实验者

实验项目名称 自动贩售机的设计与实现

一. 实验目的

1. 掌握有限状态机的设计方法。;
2. 能够使用 SystemVerilog 进行三段式状态机的建模。


二. 实验内容

采用有限状态机，基于 SystemVerilog HDL 设计并实现一个报纸自动贩售机。整个工程的顶层模块如图 4-3 所示，输入/输出端口如表 4-1 所示。使用 4 个七段数码管实时显示已付款和找零情况。其中，两个数码管对应“已付款”，另两个 数码管对应“找零”，单位为分。通过 1 个拨动开关对数字钟进行复位控制。使用 两个按键模拟投币，其中一个按键对应 5 分，另一个按键对应 1 角。使用 1 个 LED 灯标识出售是否成功，灯亮表示出售成功，否则表示已付款不够，出售失败。

假设报纸价格为 15 分，合法的投币组合包括：

- 1 个 5 分的硬币和一个 1 角的硬币，不找零
- 3 个五分的硬币，不找零
- 1 个 1 角的硬币和一个 5 分的硬币，不找零
- 两个 1 角的硬币是合法的，找零 5 分。

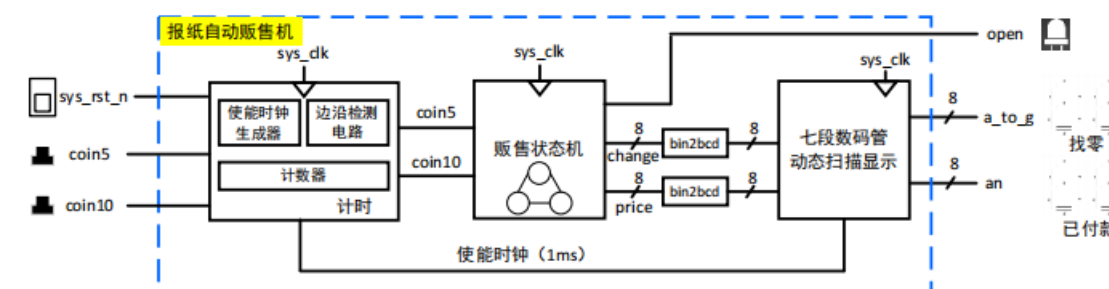当投入硬币的组合为上面 4 种之一时，则购买成功，LED 灯亮。购买成功后，LED 灯持续亮 10 秒，然后自动熄灭，同时 4 个数码管也恢复为 0。




报纸自动贩售机由 4 部分构成。


- ★ 第一部分是计时器模块，该模块又由 3 个子模块构成，分别是计数器电路、使能时钟生成电路和边沿检测电路。
- ★ 第二部分是整个自动贩售机电路的核心——贩售机状态机。状态机根据投币情况产生“已付款”和“找零”输出。此外，如果已付款超过 15 分，则将 LED 灯点亮，表示出售成功。
- ★ 第三部分是两个 8 位二进制转 BCD 模块，分别将二进制的“已付款”和“找零”值转化为 BCD 编码，即 10 进制数。本实验中，该模块不需要实现，由教师直接提供 IP 使用。
- ★ 第四部分是 7 段数码管动态扫描显示模块，它实现“已付款”和“找零”值的最终显示。

三. 实验原理与步骤（注：步骤不用写工具的操作步骤，而是设计步骤）

1. 画出自动贩售机的状态转换图。

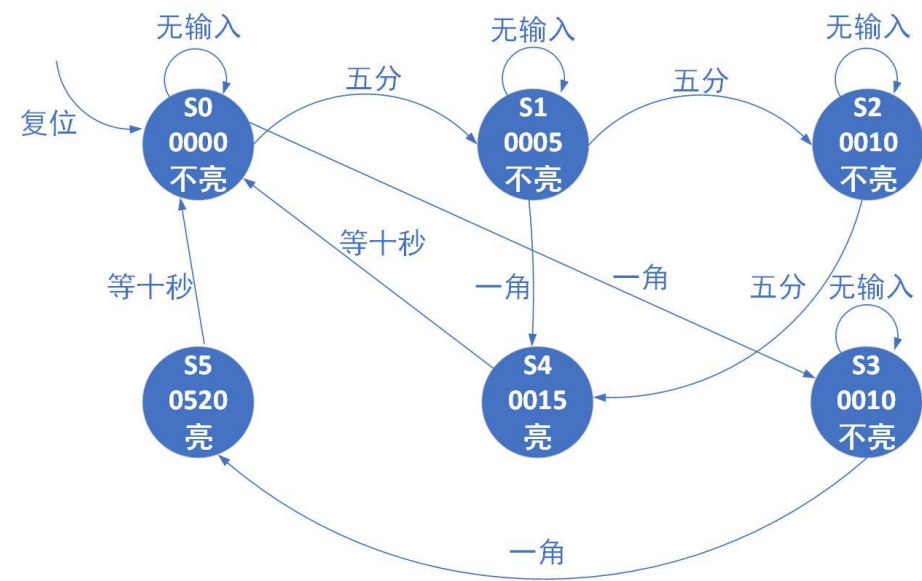

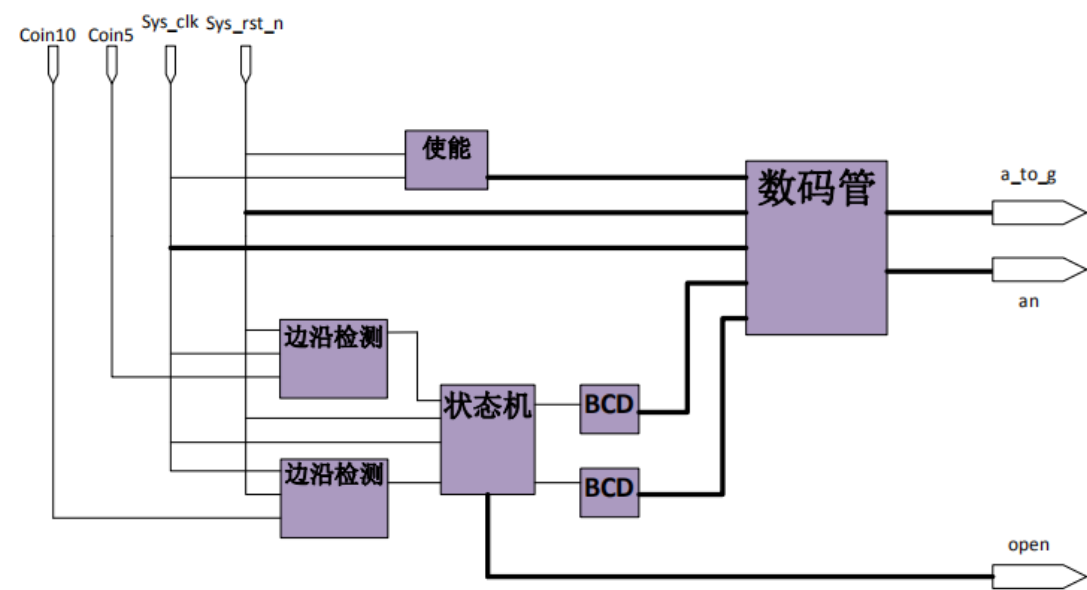2. 画出自动贩售机电路的原理图（模块级别即可，如使能时钟模块、边沿检测模块等）。



3. 报纸自动贩售机的 SystemVerilog 代码。

● 边沿检测模块：

```
module pressCheck(
    input logic sys_clk,
    input logic sys_rst_n,
    input logic i_btn,
    output logic pose_edge
);
    logic flag1 = 0;
    logic flag2 = 0;
    always_ff@(posedge sys_clk, posedge sys_rst_n)
    begin
        if(!sys_rst_n)
        begin
            flag1 <= 0;
            flag2 <= 0;
        end
        else
        begin
            flag1 <= i_btn;
            flag2 <= flag1;
        end
    end
    assign pose_edge = (~flag2) & flag1;
endmodule
```

● 使能时钟模块：

```
module enClock(
    input logic sys_clk,
    input logic sys_rst_n,
    output logic flag
);
    logic[15:0] cnt=0;
    always_ff@(posedge sys_clk, posedge sys_rst_n)
    begin
        if(!sys_rst_n)
        begin
            cnt<=0;
            flag<=0;
        end
        else
        begin
            cnt<=cnt+1;
        end
    end
endmodule
```

```

begin
    cnt<=cnt+1;
    if(cnt==25000)
    begin
        cnt<=0;
        flag<=1;
    end
    else flag<=0;
end
end
endmodule

```

● 7 段数码管模块

```

module seg7(
input logic sys_clk,
input logic sys_rst_n,
input logic en_clk,
input logic[7:0]change,
input logic[7:0]price,
output logic[7:0]a_to_g,
output logic[3:0]an
);
logic [3:0] tmp = 0;
logic [2:0] cnt = 0;
always_ff@(posedge sys_clk,posedge sys_rst_n) begin
    if(!sys_rst_n)
    begin
        an <= 4'b0000;
        cnt <= 2'b00;
        tmp <= 4'b0000;
    end
    else if(en_clk)
    begin
        cnt <= cnt+1;
        if(cnt%4 == 0) begin
            an <= 4'b0001;
            tmp <= price[3:0];
        end
        if(cnt%4 == 1) begin
            an <= 4'b0010;
        end
        tmp <= price[7:4];
    end
    if(cnt%4 == 2) begin
        an <= 4'b0100;
        tmp <= change[3:0];
    end
    if(cnt%4 == 3) begin
        an <= 4'b1000;
        tmp <= change[7:4];
    end
end
endmodule

```

5'b00001:begin

```

if(cnt%4 == 3) begin
    an <= 4'b1000;
    tmp <= change[7:4];
end
end
always_comb
begin
    case(tmp)
        4'h0:a_to_g = 8'b1000000;
        4'h1:a_to_g = 8'b1111001;
        4'h2:a_to_g = 8'b1010010;
        4'h3:a_to_g = 8'b1011000;
        4'h4:a_to_g = 8'b10011001;
        4'h5:a_to_g = 8'b10010010;
        4'h6:a_to_g = 8'b10000010;
        4'h7:a_to_g = 8'b11111000;
        4'h8:a_to_g = 8'b10000000;
        4'h9:a_to_g = 8'b10010000;
        default: a_to_g = 8'b00000000;
    endcase
end
endmodule

```

● 有限状态机模块

```

module stateMachine(
input sys_clk, sys_rst_n,
input press_5,
input press_10,
output logic [7:0] change = 0,
output logic [7:0] price = 0,
output logic open = 0
);
logic [4:0] current_state = 0;
logic [4:0] next_state = 0;
logic [35:0] cnt = 0;

always_ff@ (posedge sys_clk, posedg sys_rst_n) begin
    if(!sys_rst_n)
        current_state <= 5'b00000;
    else
        current_state <= next_state;
    end

always_comb begin
    case(current_state)

```

```

5'b00000:begin
    if (press_5==0 && press_10==0) next_state = 5'b00000;
    else if (press_5==1) next_state = 5'b00001;
    else if (press_10==1) next_state = 5'b00100;
end
5'b00001:begin
    if (press_5==0 && press_10==0) next_state = 5'b00001;
    else if (press_5==1) next_state = 5'b00010;
    else if (press_10==1) next_state = 5'b01000;
end
5'b00010:begin
    if (press_5==0 && press_10==0) next_state = 5'b00010;
    else if (press_5==1) next_state = 5'b01000;
end
5'b00100:begin
    if (press_5==0 && press_10==0) next_state = 5'b00100;
    else if (press_5==1) next_state = 5'b01000;
    else if (press_10==1) next_state = 5'b10000;
end
5'b01000:begin
    if (cnt==250000000) begin
        next_state = 5'b00000;
    end
    else next_state = 5'b01000;
end

5'b10000:begin
    if (cnt==250000000) begin
        next_state = 5'b00000;
    end
    else next_state = 5'b10000;
end
default: next_state = 5'b00000;
endcase
end

always_ff@ (posedge sys_clk) begin
    case (next_state)
    5'b00000:begin
        cnt <= 0;
        change <= 0;
        price <= 0;
        open <= 0;
    end

```

```



5'b00001:begin
    change <= 0;
    price <= 8'b00000101;
    open <= 0;
end
5'b00010:begin
    change <= 0;
    price <= 8'b00001010;
    open <= 0;
end
5'b00100:begin
    change <= 0;
    price <= 8'b00001010;
    open <= 0;
end
5'b01000:begin
    change <= 0;
    price <= 8'b00001111;
    open <= 1;
    cnt <= cnt+1;
end

5'b10000:begin
    change <= 8'b00000101;
    price <= 8'b00010100;
    open <= 1;
    cnt <= cnt+1;
end
endcase
end
endmodule

```

四. 仿真与实验结果（注：仿真需要给出波形图截图，截图要清晰，如果波形过长，可以分段截取；实验结果为远程 FPGA 硬件云平台的截图）

注：远程 FPGA 硬件云平台截图只需要一个测试激励即可

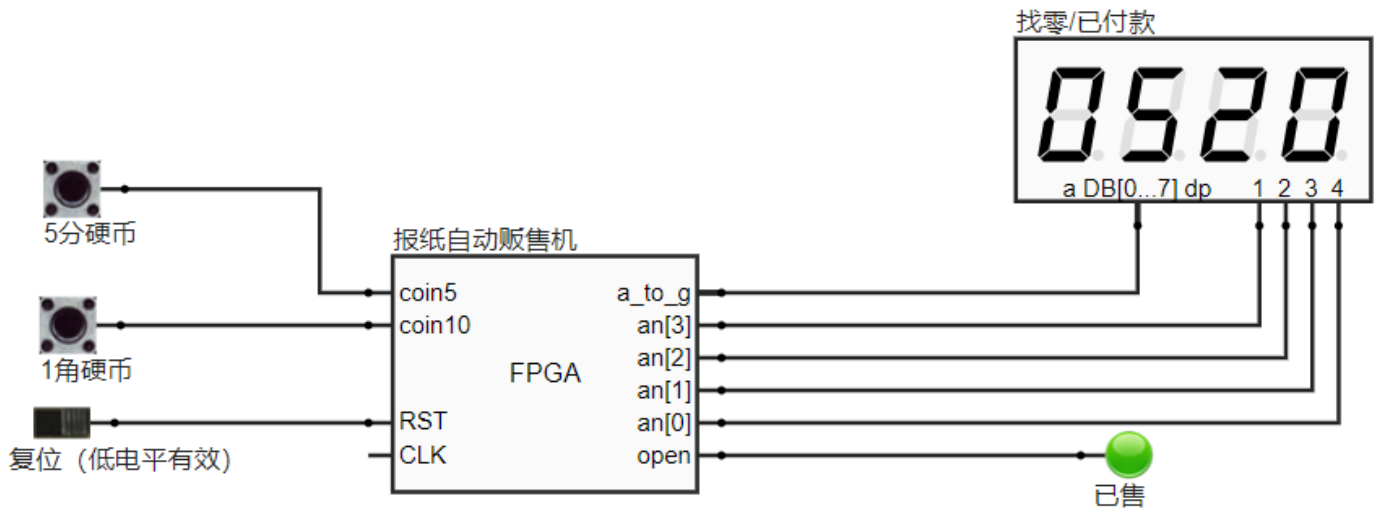 

五. 实验中遇到的问题和解决办法

1. 编写状态机模块的时候忘记考虑不存在两个五分和一个一角的情况。
2. 仿真模拟的时候一开始没有把 cnt5 和 cnt10 置为零，导致出现了错误。
3. 通过本实验学会了用三段式实现状态机。

教师签字：

年 月 日