

# 《数字逻辑与数字系统》实验报告

学院 智算 年级 2019 级 班级 软工一班 姓名 俞林昊 学号 3019207450

课程名称 数字逻辑和数字系统 实验日期 2021.5.20 成绩

同组实验者

实验项目名称 分秒数字钟的设计和实现

## 一. 实验目的

1. 掌握基于SystemVerilog HDL 的时序逻辑电路建模方法；
2. 掌握计数器设计方法，并能够使用计数器设计使能时钟（用于时钟分频）；
3. 掌握移位寄存器设计方法，并能够利用移位寄存器设计边沿检测电路；
4. 掌握7 段数码管的动态显示。

## 二. 实验内容

基于 SystemVerilog HDL 设计并实现一个分秒数字钟。整个工程的顶层模块如图 3-6 所示，输入/输出端口如表 3-1 所示。使用 4 个七段数码管显示当前的计时。其中，两个数码管对应“分”，另两个数码管对应“秒”。通过 1 个拨动开关对数字钟进行复位控制。使用 1 个按键对数字中进行“暂停/计时”控制，按键每按下一次，进行暂停和计时的切换，即暂停时，按下按键启动计时；计时过程中，按下按键暂停计时。

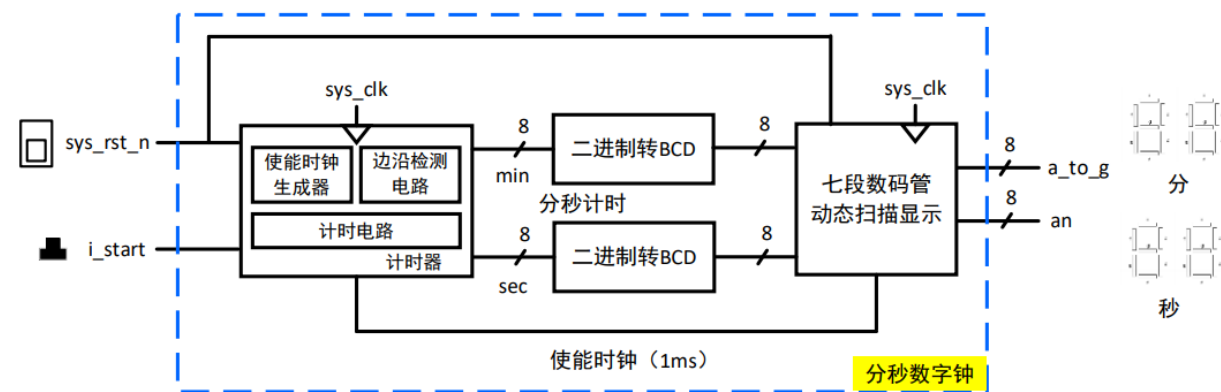


图 3-6 分秒数字钟顶层模块

# 天津大学本科生实验报告专用纸

分秒数字钟由 3 部分构成。

- 第一部分是数字钟的核心——**计时器模块**，该模块又由 3 个子模块构成，分别是计时电路、使能时钟生成电路和边沿检测电路。
  - ✧ 计时电路通过计数器实现计时功能，产生**二进制的**“分”（min）和“秒”（sec）输出。
  - ✧ 使能时钟生成电路用于产生控制七段数码管动态显示的使能时钟，使能时钟高电平出现的周期为 1ms。
  - ✧ 边沿检测电路模块对按键输入进行上升沿检测，产生控制计时器暂停和启动的信号。
- 第二部分是 **8 位二进制转 BCD 模块**，它将二进制的“分”、“秒”值转化为 BCD 编码，即 10 进制数。其中，分、秒各使用一个。**本实验中，该模块不需要实现，由教师直接提供 IP 使用。**
- 第三部分是 **7 段数码管动态扫描显示模块**，它实现“分”、“秒”值的最终显示。“分”、“秒”值各使用两个 7 段数码管进行显示。

表 3-1 输入/输出端口

端口名	方向	宽度（位）	作用
sys_clk	输入	1	系统基准时钟，主频 25MHz。
sys_rst_n	输入	1	连接拨动开关，对数字中进行复位。 <b>复位信号低电平有效。</b>
i_start	输入	1	连接按键，用于控制暂停/计时。每按下按键进行暂停和计时切换。 <b>按键按下为高电平。</b>

a_to_g	输出	8	连接七段数码管的数据输入端 CA~CG 和 DP，用于显示秒表的分和秒。采用共阳极控制，数码管低电平点亮。DP 段永远不点亮。
an	输出	4	连接 4 个七段数码管的使能端 AN0~AN3，其中 AN0 和 AN1 显示秒，AN3 和 AN4 显示分。使能信号高电平有效。


完成上述分秒数字钟的设计，需要有以下几点需要注意：

1. 7 段数码管动态扫描必须采用使能时钟实现，扫描频率为 1KHz (1ms)。
2. 必须通过边沿检测电路识别“暂停/计时”按键按下产生的上升沿，以边进行后续处理。
3. 用于计时的时钟频率为 25MHz (40ns)。
4. 本实验在 xdc 约束文件中添加时钟约束，所对应的语句如下：  

```
set_property -dict { PACKAGE_PIN F5  IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { sys_clk }];  
create_clock -add -name sys_clk_pin -period 40.00 [get_ports {sys_clk}];
```
5. 由于分秒数字钟计时单位为 1 秒，7 段数码管扫描周期是 1ms，从而造成仿真时间过长。为了加快仿真速度，可以在仿真的时候使用较大的计时单位和扫描速度。

三. 实验原理与步骤（注：步骤不用写工具的操作步骤，而是设计步骤）

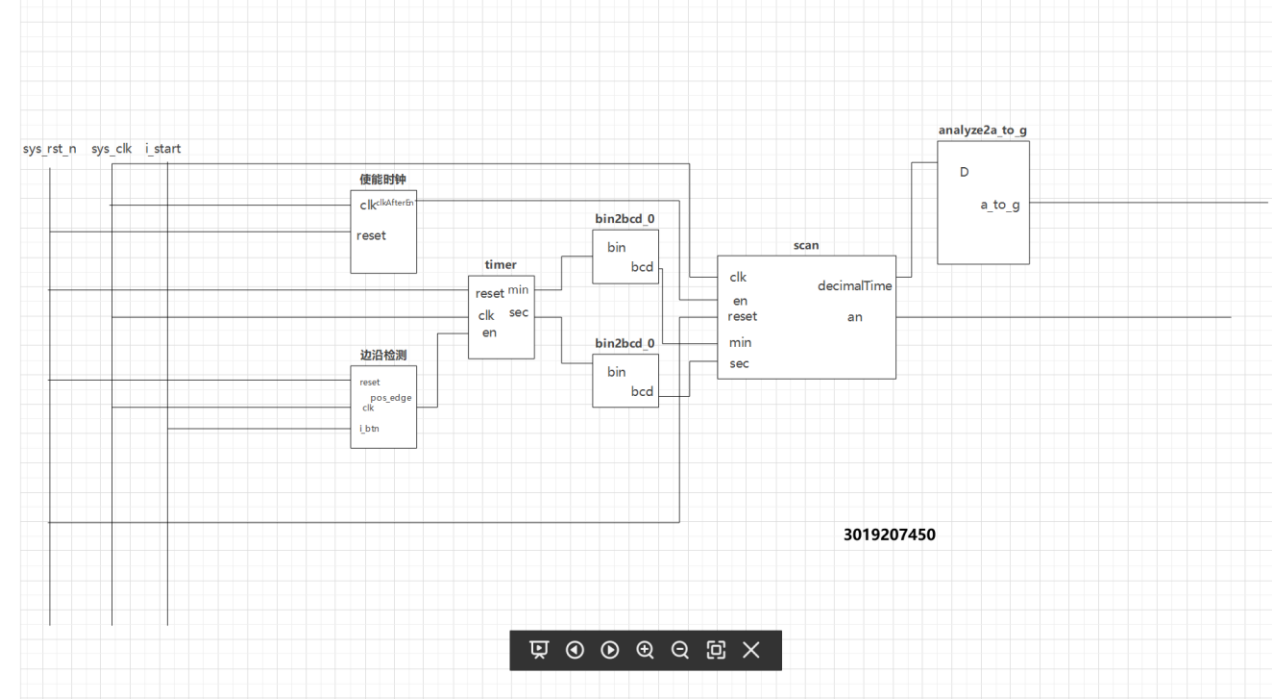1. 画出分秒数字钟电路的原理图（模块级别即可，如使能时钟模块、边沿检测模块等）。



2. 分秒数字钟电路中一共使用了几个计数器，作用分别是什么？

一共有三个计数器。在计时电路中的计数器根据系统时钟来输出分秒信号。系统时钟周期为 40ns，每个周期计数器加 1，所以每增加一秒，计数器都要记到 25000000。在使能时钟生成器中的计数器根据系统时钟进行分频操作。系统钟周期为 40ns，输出周期为 1ms，所以每有一个上升沿，计数器都要记到 25000。在七段数码管动态扫面显示模块的两位计数器每过 1ms（每个上升沿）加 1，轮流产生四个不同的数，每个数对应一个数码管，代表此时只有该数码管有效。

3. 给出分秒数字钟的 SystemVerilog 代码。

Clk\_en

```
module clk_en #(parameter N = 25000) (  
    input clk,  
    input reset,  
    output logic clkAfterEn  
);  
  
    logic [31 : 0] r_cnt;  
  
    always_ff@(posedge clk) begin  
        if(!reset) r_cnt <= 0;
```

```
        else if(r_cnt == N-1) r_cnt <= 0;
        else r_cnt <= r_cnt + 1;
    end

    always_ff@(posedge clk) begin
        if(!reset) clkAfterEn <= 1'b0;
        else if(r_cnt == N-1) clkAfterEn <= 1'b1;
        else clkAfterEn <= 1'b0;
    end

endmodule
```

Edge\_detection

```
module Edge_detection (
    input clk,
    input reset,
    input i_btn,
    output logic pos_edge
);

    logic q1;
    logic q2;
    always_ff@(posedge clk)
        if(reset) begin
            q1 <= i_btn;
            q2 <= q1;
        end
        else if(!reset) begin
            q1 <= 0;
            q2 <= 0;
        end

    assign start_flag = (~q2) & q1;
endmodule
```

Timer

```
module timer #(parameter MAX_SEC = 59, MAX_MIN = 59, MAX_COUNT = 25000000) (
    input clk,
    input reset,
    input en,
    output logic [7:0] min,
    output logic [7:0] sec
);

    logic [31 : 0] r_cnt;
    logic state;

    always_ff@(posedge clk) begin
        if(!reset) state = 1'b0;
        else if(en) state = ~state;
    end

    always_ff@(posedge clk) begin
        // reset
        if(!reset) begin
            min = 8'd0;
            sec = 8'd0;
        end

        // timing
        else if(state) begin
            if (r_cnt < MAX_COUNT - 1) r_cnt <= r_cnt + 1;
            else if(r_cnt == MAX_COUNT - 1) begin
                r_cnt <= 0;
                if(sec == MAX_SEC) begin
                    sec <= 0;
                    min <= min + 1;
                end
                else if(sec < MAX_SEC) sec <= sec + 1;
                else if(min == MAX_MIN) min <= 0;
            end
        end

        else if(!state) begin
            min <= min;
            sec <= sec;
        end
    end
end
```

```
        end
    end

endmodule


Scan

module scan(
    input clk,
    input reset,
    input en,
    input [7 : 0] min,
    input [7 : 0] sec,
    output logic [3 : 0] decimalTime,
    output logic [3 : 0] an
);

    always_ff@(posedge clk)
        if(!reset)
            an <= 4'd1;
        else if(reset && en)
            an <= {an[2 : 0], an[3]};

    always@(*) begin
        if(an == 1) decimalTime = sec[3 : 0];
        else if(an == 2)
            decimalTime = sec[7 : 4];
        else if(an == 4)
            decimalTime = min[3 : 0];
        else if(an == 8)
            decimalTime = min[7 : 4];
    end
endmodule
```

```
analyze2a_to_g

module analyze2a_to_g(
    input [3 : 0] D,
    output logic [7 : 0] a_to_g
);
    always@(*) begin
        unique case(D)
            4'd0: a_to_g = 8'b11000000;
            4'd1: a_to_g = 8'b11111001;
            4'd2: a_to_g = 8'b10100100;
            4'd3: a_to_g = 8'b10110000;
            4'd4: a_to_g = 8'b10011001;
            4'd5: a_to_g = 8'b10010010;
            4'd6: a_to_g = 8'b10000010;
            4'd7: a_to_g = 8'b11111000;
            4'd8: a_to_g = 8'b10000000;
            4'd9: a_to_g = 8'b10010000;
        endcase
    end
endmodule


dig_clock

`timescale 1ns / 1ps

module dig_clock(
    input sys_clk,
    input sys_rst_n,
    input i_start,
    output logic [3 : 0] an,
    output logic [7 : 0] a_to_g
);

    logic clkAfterEn;
    logic work;
    logic [7 : 0] min, sec, bcd_min, bcd_sec;
    logic [3 : 0] decimalTime;

    clk_en U0(
        .clk (sys_clk),
        .reset (sys_rst_n),
```

```
.clkAfterEn (clkAfterEn)
);

Edge_detection U1(
    .clk (sys_clk),
    .reset (sys_rst_n),
    .i_btn (i_start),
    .pos_edge (work)
);

timer U2(
    .clk (sys_clk),
    .reset (sys_rst_n),
    .en (work),
    .min (min),
    .sec (sec)
);

bin2bcd_0 U3(
    .bin (min),
    .bcd (bcd_min)
);

bin2bcd_0 U4(
    .bin (sec),
    .bcd (bcd_sec)
);



scan U5(
    .clk (sys_clk),
    .reset (sys_rst_n),
    .en (clkAfterEn),
    .min (bcd_min),
    .sec (bcd_sec),
    .decimalTime (decimalTime),
    .an (an)
);

analyze2a_to_g U6(
    .D (decimalTime),
    .a_to_g (a_to_g)
);

endmodule
```

四. 仿真与实验结果（注：仿真需要给出波形图截图，截图要清晰，如果波形过长，可以分段截取；实验结果为远程 **FPGA** 硬件云平台的截图）

注：远程 **FPGA** 硬件云平台截图只需要一个测试激励即可

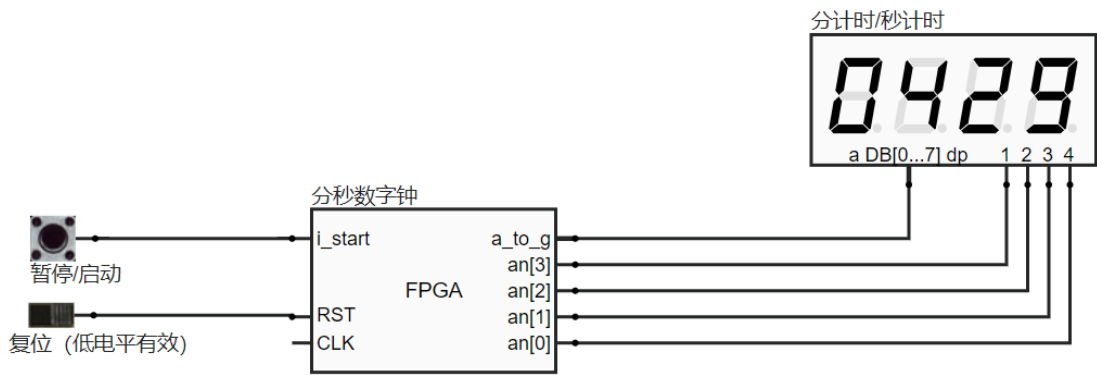 

五. 实验中遇到的问题和解决办法

实验中，对于多个模块进行分层设计。在书写代码的时候，不能在定义的时候就把初始值赋给变量。

在设计的时候，在动态扫描之后，又加上了一个将动态扫描的结果作为 **analyze2a\_to\_g** 这个模块的输入。这是因为发现 **scan** 模块输出的是一个十进制数字，要将其转化为一个能够点亮七段数码管的二进制数字。

具体的实验模块之间的逻辑如原理图所示。先是使能时钟将系统的时间分频，边沿检测电路来检测出时钟的上升沿，之后这两个信号作为计时器模块的输入。计时器模块的输出作为两个 **bin\_bcd** 模块的输入，输出十进制的时间。

		<p>教师签字：</p> <p>年 月 日</p>
--	--	---------------------------